



Desarrollando Tecnología

fb/mecatronica85
mecatronica85.com

Práctica 7 - Display de 7 segmentos

Objetivo

Aplicar los conocimientos de algebra booleana a un display de 7 segmentos, mostrando una frase.

Materiales

Cantidad	Nombre	Descripción
1	IC 7404	Compuerta
1	IC 7408	Compuerta
1	IC7432	Compuerta
1	Display 7 segmentos	Display de 7 segmentos de cátodo común
7	Resistencias 330	
4	Resistencias 1k	
1	Dipswitch o 4 push button	

Desarrollo

Paso 1: Circuito digital

Crear la tabla de verdad, reducción y armar el circuito para lograr que en cada combinación se coloque una letra, que en secuencia muestre la palabra "HOLA".

Combinación	Letra
00	H
01	O
10	L
11	A

