

#cbtis85
#mecatronica85



Desarrollando Tecnología

fb/mecatronica85
mecatronica85.com

Práctica 8 - Mapa de Karnaugh

Objetivo

Aplicar los conocimientos de reducción con mapa de Karnaugh.

Materiales

Cantidad	Nombre	Descripción
1	Multímetro	Voltímetro
1	IC 7404	Compuerta
1	IC 7408	Compuerta
1	IC7432	Compuerta
1	Led	
1	Resistencias 330	
2	Resistencias 1k	
1	Dipswitch o push button	

Desarrollo

Paso 1: Circuito digital

Realizar la siguiente tabla de verdad, realizar reduccion usando mapa de Karnaugh, armar el circuito resultante y comprobar la tabla de verdad.

A	B	C	x
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Paso 2: Circuito digital

Realizar la siguiente tabla de verdad, realizar reduccion usando mapa de Karnaugh, armar el circuito resultante y comprobar la tabla de verdad.

A	B	C	x
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0

A	B	C	x
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Circuitos digitales

Mecatrónica