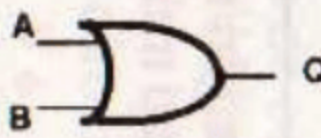
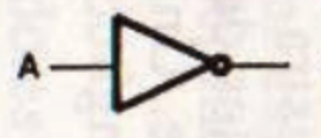
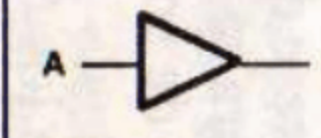
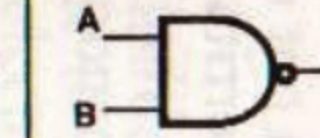
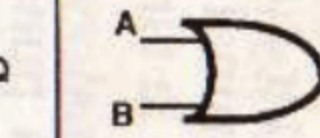
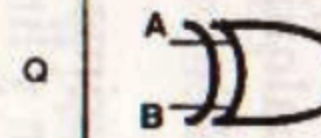
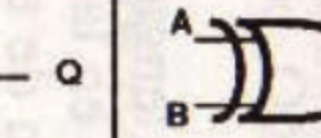
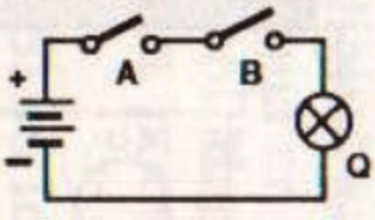
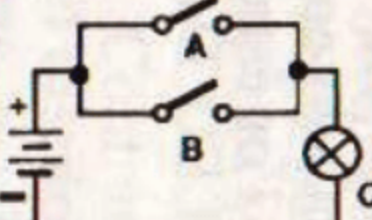
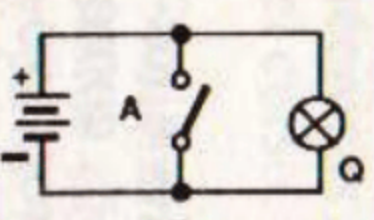
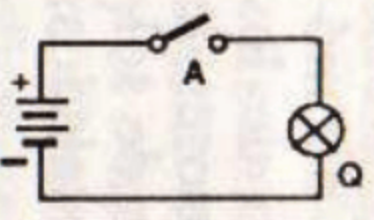
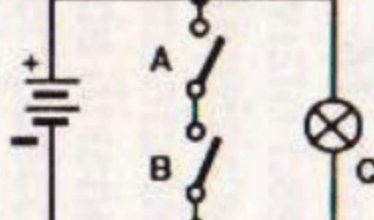
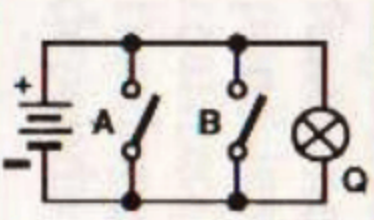
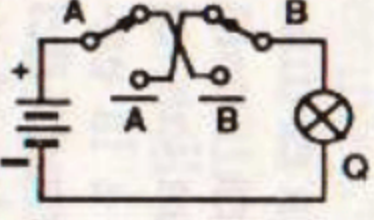
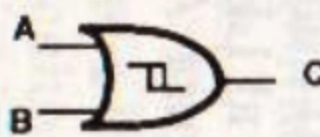
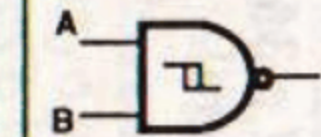
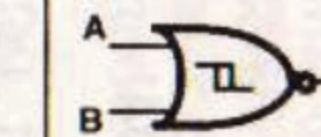
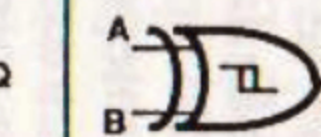
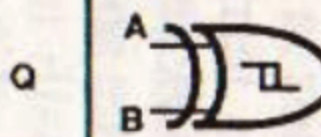
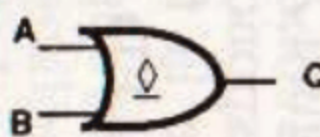
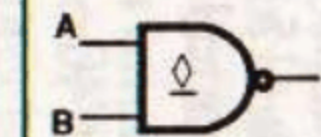
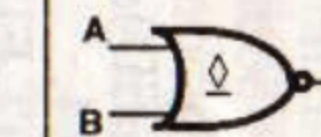
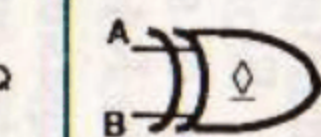
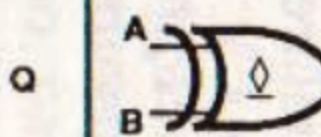
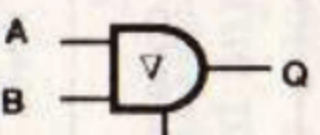
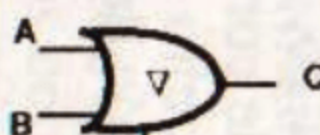
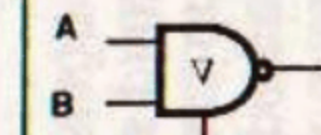
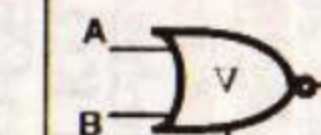
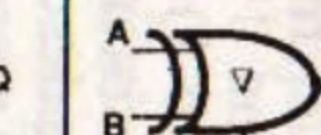
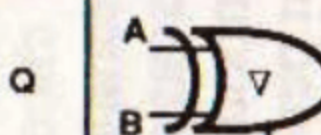
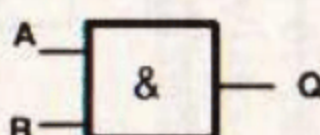
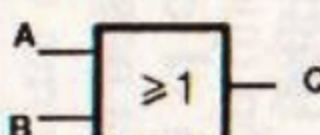
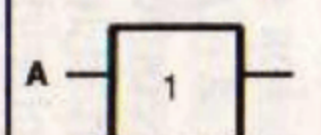
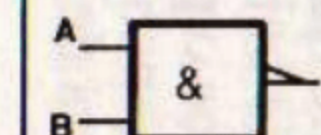
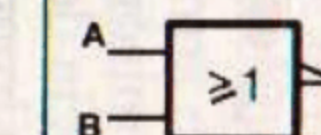
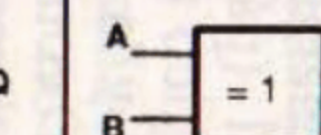
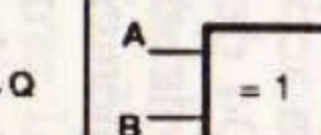


RESUMEN DE COMPUERTAS DIGITALES

La siguiente tabla resume los símbolos lógicos, las ecuaciones lógicas, las tablas de verdad y los circuitos eléctricos equivalentes de las compuertas AND, OR, NOT, YES, NAND, NOR, XOR y XNOR. También se incluyen los símbolos de las compuertas especiales tipos Schmitt-trigger, colector abierto y tri-state así como la simbología ANSI/IEEE, de gran aceptación.

	AND	OR	NOT	YES	NAND	NOR	XOR	XNOR																																																																																																						
Simbolo lógico																																																																																																														
Ecuación lógica	$Q = A \cdot B = AB$	$Q = A + B$	$Q = \overline{A}$	$Q = A$	$Q = \overline{A \cdot B}$	$Q = \overline{A + B}$	$Q = A \oplus B$	$Q = \overline{A \oplus B}$																																																																																																						
Tabla de verdad	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	Q	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	Q	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	<table><tr><th>A</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	Q	0	1	1	0	<table><tr><th>A</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	Q	0	0	1	1	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	Q	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	Q	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	Q	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	Q	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	Q																																																																																																												
0	0	0																																																																																																												
0	1	0																																																																																																												
1	0	0																																																																																																												
1	1	1																																																																																																												
A	B	Q																																																																																																												
0	0	0																																																																																																												
0	1	1																																																																																																												
1	0	1																																																																																																												
1	1	1																																																																																																												
A	Q																																																																																																													
0	1																																																																																																													
1	0																																																																																																													
A	Q																																																																																																													
0	0																																																																																																													
1	1																																																																																																													
A	B	Q																																																																																																												
0	0	1																																																																																																												
0	1	1																																																																																																												
1	0	1																																																																																																												
1	1	0																																																																																																												
A	B	Q																																																																																																												
0	0	1																																																																																																												
0	1	0																																																																																																												
1	0	0																																																																																																												
1	1	0																																																																																																												
A	B	Q																																																																																																												
0	0	0																																																																																																												
0	1	1																																																																																																												
1	0	1																																																																																																												
1	1	0																																																																																																												
A	B	Q																																																																																																												
0	0	1																																																																																																												
0	1	0																																																																																																												
1	0	0																																																																																																												
1	1	1																																																																																																												
Circuito eléctrico equivalente																																																																																																														
SIMBOLOS ESPECIALES																																																																																																														
Schmitt trigger																																																																																																														
Colector abierto																																																																																																														
Tri-state																																																																																																														
ANSI/IEEE (*)																																																																																																														

(*): Simbología del ANSI o Instituto Nacional de Estándares Americanos (American National Standards Institute) y el IEEE o Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers).